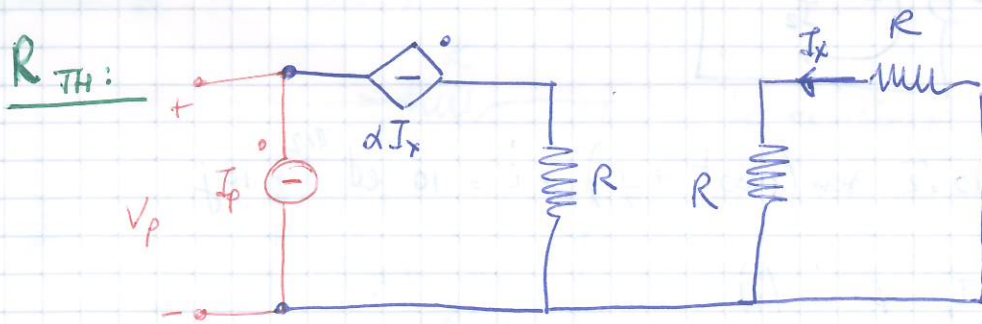


ESERCIZIO 1




$$I_x = 0$$

$$dI_x = 0$$


$$V_p = -dI_x + R I_p = R I_p$$
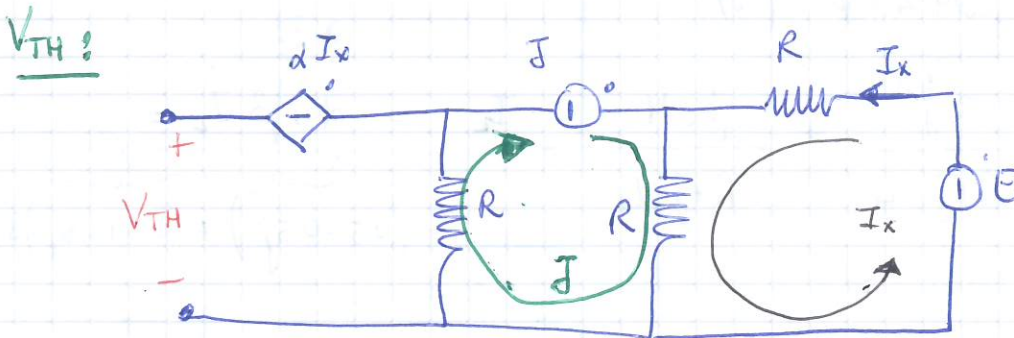
$$R_{TH} = \frac{V_p}{I_p} = R = 10 \Omega$$




$$E = 2RI_x + RJ \Rightarrow I_x = \frac{E - RJ}{2R} = \frac{50 - 20}{20} = 1.5 A$$
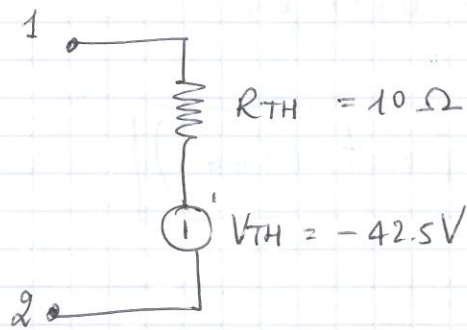
$$V_{TH} = -\alpha I_x - RJ = -15 \cdot 1.5 - 20 = -22.5 - 20 = -42.5 V$$



## ESERCIZIO 2

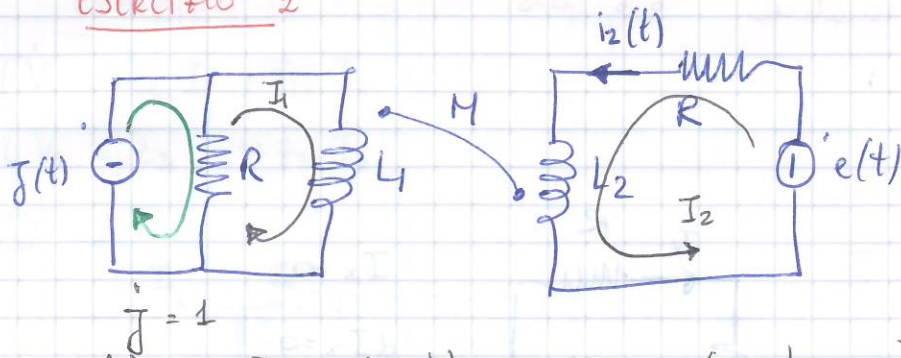

$$e(t) = 10\sqrt{2} \cos(1000t) = 10\sqrt{2} \sin(1000t + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \dot{E} = 10 \cdot e^{j\pi/2} = 10j$$

$$\begin{cases} (R + j\omega L_1) \dot{I}_1 - R \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_2 = 0 & (i) \\ -\dot{E} + (R + j\omega L_2) \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1 = 0 & (ii) \end{cases}$$

$$\text{Dalla (i): } \dot{I}_1 = \frac{R \dot{I}_2}{R + j\omega L_1} + \frac{j\omega M \dot{I}_2}{R + j\omega L_1} = \alpha + \beta \dot{I}_2 = \underbrace{\alpha}_{(0.5 - 0.5j)} + \underbrace{\beta}_{(0.5 + 0.5j)} \dot{I}_2$$

Dalla (ii):


$$-\dot{E} + (R + j\omega L_2) \dot{I}_2 - \alpha \cdot j\omega M \dot{I}_2 - \beta j\omega M \dot{I}_2 = 0$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{E} + \alpha j\omega M}{R + j\omega L_2 - j\omega M \beta} = \frac{10j + 0.5j}{0.5 + 0.5j - 0.5j} = 0.692 + 0.539j = 0.877 \cdot e^{j0.661}$$

$$i_2(t) = 0.877 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(1000t + 0.661)$$
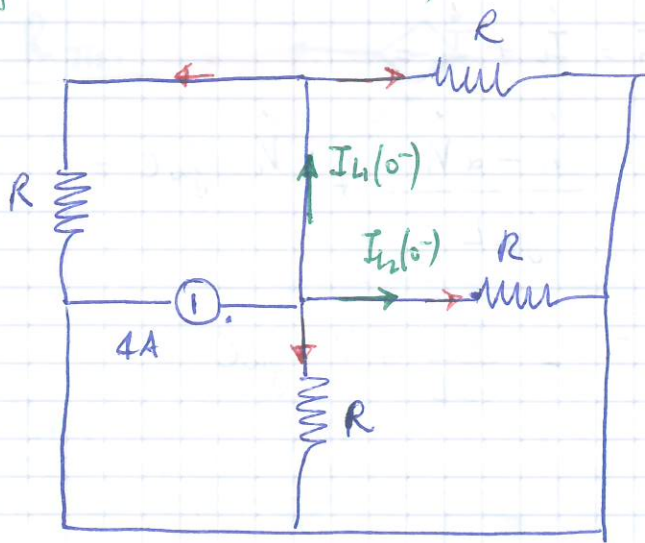
### ESERCIZIO 3

Risolviamo per tempi negativi usando condizioni iniziali (a causa della presenza di un tasto)




Le resistenze sono tutte e 4 in parallelo al generatore di corrente, e quindi, per la regola partitore di corrente, le correnti in ramo sono tutte uguali e 1A.

$$\text{Allora } I_1(0^-) = 2A$$

$$I_2(0^-) = 1A$$

$t > 0$

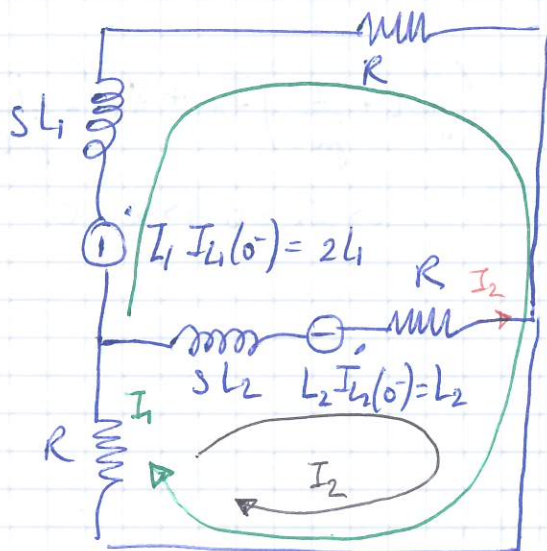

$$\begin{cases} 2L_1 = (2R + sL_1)I_1(s) + RI_2(s) & (i) \\ L_2 = (2R + sL_2)I_2(s) + RI_1(s) & (ii) \end{cases}$$

$\Rightarrow$  Dalle (ii)

$$I_1(s) = \frac{L_2}{R} - \frac{(2R + sL_2)I_2(s)}{R}$$

Sostituisco nella (i)

$$2L_1 = (2R + sL_1) \cdot \frac{L_2}{R} - \frac{(2R + sL_1)(2R + sL_2)}{R} \cdot I_2(s) + RI_2(s) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2RL_1 - (2R + sL_1)L_2 = \left[ R^2 - (2R + sL_1)(2R + sL_2) \right] I_2(s) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_2(s) = \frac{sL_1L_2 + 2RL_2 - 2RL_1}{s^2L_1L_2 + s(2RL_1 + 2RL_2) + 3R^2} = \frac{0.02s + 6}{0.02s^2 + 18s + 2700}$$

$$i_2(t) = \left( 0.7887 \cdot e^{-709.8076t} + 0.2113 \cdot e^{-190.1924t} \right) u(t)$$

$$i_2(t) = \begin{cases} 1A, & t < 0 \\ 0.7887 \cdot e^{-709.8076t} + 0.2113 \cdot e^{-190.1924t}, & t \geq 0 \end{cases}$$


$$\lim_{t \rightarrow 0^-} i_2(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} i_2(t)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} i_2(t) = 0 \quad \checkmark$$

### ESERCIZIO 4

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = \bar{z}_{11} \dot{I}_1 + \bar{z}_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{V}_2 = \bar{z}_{21} \dot{I}_1 + \bar{z}_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$

①  $\dot{I}_2 = 0$

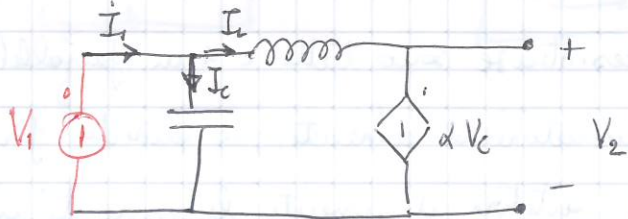

$$\dot{I} = \dot{I}_L + \dot{I}_C =$$


$$= \frac{\dot{V}_1 - \alpha \dot{V}_1}{j\omega L} + \dot{V}_1 \cdot j\omega C =$$

$$= -\frac{\dot{V}_1}{j\omega L} + \dot{V}_1 \cdot j\omega C$$

$$\bar{z}_{11} = \left(-\frac{1}{j\omega L} + j\omega C\right)^{-1} = -2.5j$$

$$\dot{V}_2 = +2\dot{V}_1 = +2\bar{z}_{11} \dot{I}_1 \Rightarrow \bar{z}_{21} = 2\bar{z}_{11} = -5j$$

②  $\dot{I}_1 = 0$

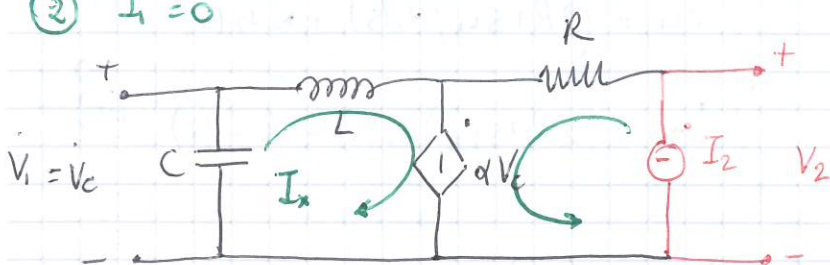

$$\left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) \dot{I}_x + \alpha \cdot \left(-\frac{1}{j\omega C}\right) \dot{I}_x = 0$$

$$\Rightarrow \dot{I}_x = 0 \Rightarrow \dot{V}_c = 0$$

$$\dot{V}_1 = 0 \Rightarrow \bar{z}_{22} = 0$$

$$\dot{V}_2 = R \dot{I}_2 \Rightarrow \bar{z}_{22} = R = 10 \Omega$$

$$\bar{z} = \begin{bmatrix} -2.5j & 0 \\ -5j & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = -2.5j \dot{I}_1 & (i) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_2 = -5j \dot{I}_1 + 10 \dot{I}_2 & (ii) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_2 = -10 \dot{I}_2 & (iii) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = \dot{E} = 10 & (iv) \end{cases}$$

Dalla (i) e dalla (iv)  $\Rightarrow \dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1}{-2.5j} = \frac{10}{-2.5j} = 4j$

$$\bar{S} = \dot{E} \cdot \dot{I}_1^* = 10 \cdot (-4j) = -40j$$

$$\boxed{P=0}$$

$$\rightarrow Q = -40$$